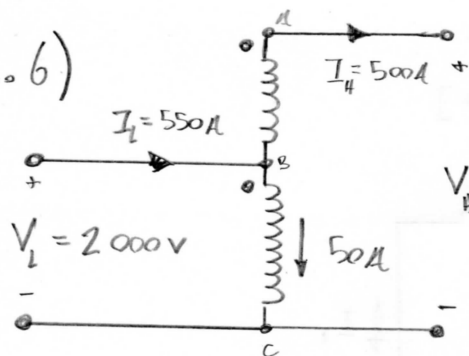


2.6)




$$KVA = \frac{VA}{1000} = \frac{VI}{1000}$$

$$KVA_L = \frac{2000(550)}{1000} = \boxed{1100 \text{ KVA}}$$

$$KVA_H = \frac{2200(500)}{1000} = \boxed{1100 \text{ KVA}}$$

2.9)

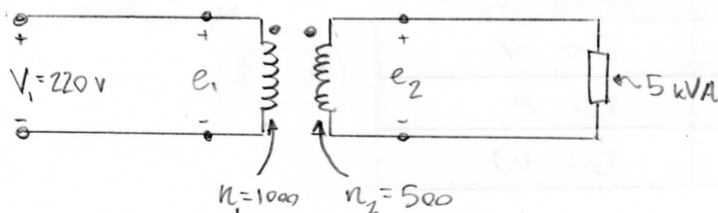

$$a = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1000}{500} = 2$$

$$a = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow V_2 = \frac{V_1}{a}$$

a) $V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{220}{2} = \boxed{110V}$

b) $KVA = \frac{VA}{1000} = \frac{VI}{1000} = 5 \Rightarrow I = \frac{1000 \text{ KVA}}{V} = \frac{1000(5)}{110} = 45.45 \text{ A}$



$$Z_{L,2} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{110}{45.45} = \boxed{2.42 \Omega}$$

c) $Z_{L,1} = Z_{L,2} a^2 = 2.42(2^2) = \boxed{9.68 \Omega}$ ← equal!

$$I_1 = \frac{I_2}{a} = \frac{45.45}{2} = 22.72 \text{ A} \Rightarrow Z_{L,1} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{220}{22.72} = \boxed{9.68 \Omega}$$

Problem 1)

a)

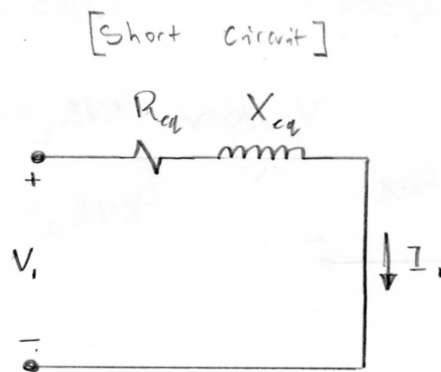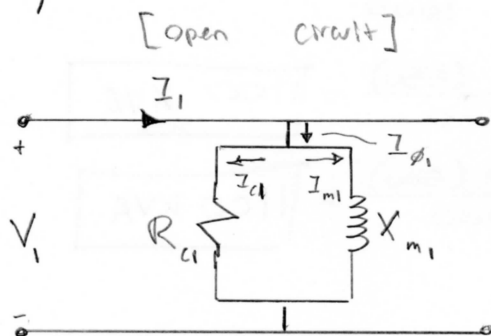

$$f = 60 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 120\pi$$

$$N_1 = 400$$

$$N_2 = 200$$

	Open circuit	Closed circuit
V	120 V	29 V
I	1 A	10 A
P	30 W	50 W

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{400}{200}$$

$$a = 2$$

$$P_{oc} = \frac{V_{oc}^2}{R_{c1}} = 30 \text{ W} \Rightarrow R_{c1} = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}} = \frac{120^2}{30} = 480 \Omega$$

$$I_{c1} = \frac{V_{oc}}{R_{c1}} = \frac{120}{480} = 0.25 \text{ A}, P = I_{c1}^2 R_{c1} = 0.25^2 (480) = 30 \text{ W} \checkmark$$


$$I_{m1} = \sqrt{I_1^2 - I_{c1}^2} = \sqrt{1^2 - 0.25^2} = 0.9682 \text{ A}, X_{m1} = \frac{V_{oc}}{I_{m1}} = \frac{120}{0.9682} = 123.94 \Omega$$

$$P_{sc} = I_{sc}^2 R_{eq} \Rightarrow R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{50}{10^2} = 0.5 \Omega$$


$$Z_{eq} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{29}{10} = 2 \Omega \Rightarrow X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} = \sqrt{2^2 - 0.5^2} = 1.94 \Omega$$

\Rightarrow All tests were done to the primary side meaning values are with respect to the primary side.

b)

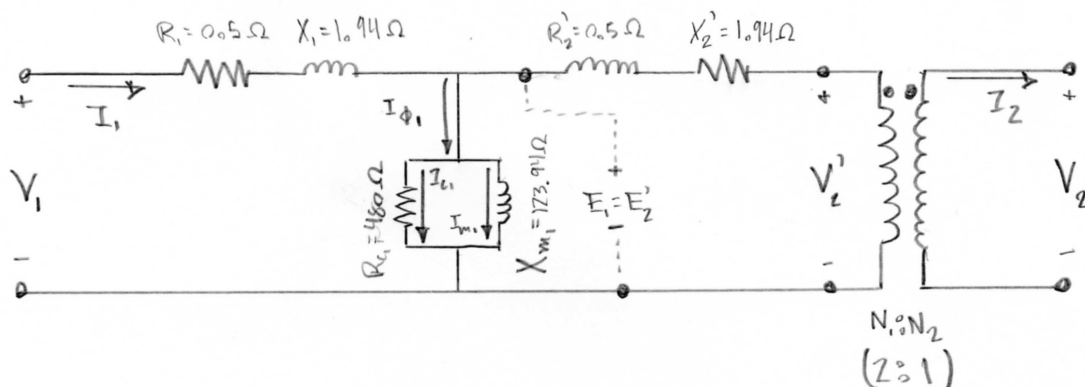

Problem 1)

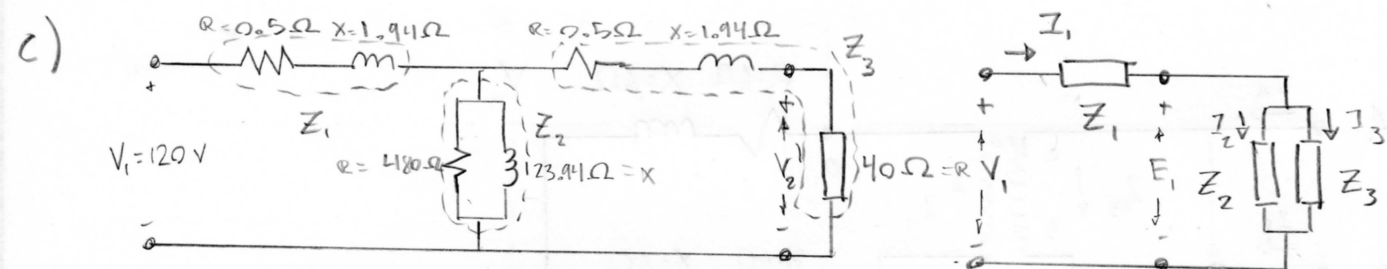

$$R_{load} = 10\Omega$$

$$Z_{load} = \sqrt{R_{load}^2} = 10\Omega \Rightarrow Z'_l = Z_l a^2 = 10(2)^2 = 40\Omega$$

$$Z = \frac{V}{I} \Rightarrow I = \frac{V}{Z}$$

$$\Rightarrow V = ZI$$

$$Z_1 = 0.5 + 1.94j, Z_2 = \left(\frac{1}{480} + \frac{1}{123.44j} \right)^{-1} = 30 + 116.19j$$

$$Z_3 = 40 + 0.5 + 1.94j = 40.5 + 1.94j$$

$$Z_{eq} = Z_1 + (Z_2 + Z_3)^{-1} = 33.92 + 13.51j$$

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_{eq}} = \frac{120}{33.92 + 13.51j} = 3.05 - 1.22j = \boxed{3.29 \angle -21.71^\circ}$$

$$E_1 = V_1 - Z_1 I_1 = 120 - (0.5 + 1.94j)(3.05 - 1.22j) = 116.11 - 5.32j = \boxed{116.24 \angle -2.62^\circ}$$

$$I_3 = \frac{E_1}{Z_3} = \frac{116.11 - 5.32j}{40.5 + 1.94j} = 2.85 - 0.27j = \boxed{2.87 \angle -5.36^\circ}$$

$$V'_2 = Z'_l I_3 = 40(2.85 - 0.27j) = 114.17 - 10.72j = \boxed{114.67 \angle -5.36^\circ}$$

$$V_2 = \frac{V'_2}{a} = \frac{114.17 - 10.72j}{2} = 57.08 - 5.36j = \boxed{57.33 \angle -5.36^\circ}$$

$$P_1 = |V_1| |I_1| \cos(\phi_1) = 120(3.29) \cos(21.71) = \boxed{366.79 \text{ W}}$$

$$Q_1 = |V_1| |I_1| \sin(\phi_1) = 120(3.29) \sin(21.71) = \boxed{146.04 \text{ W}}$$

$$P_2 = |V'_2| |I_3| \cos(\phi_2) = 114.67(2.87) \cos(5.36) = \boxed{329.10 \text{ W}}$$


$$Q_2 = |V'_2| |I_3| \sin(\phi_2) = 114.67(2.87) \sin(5.36) = \boxed{0 \text{ W}}$$

$$\eta = \frac{329.10}{366.79} = 0.89$$

→ The output power is lower as there are losses within the transformer from hysteresis, eddy currents & flux through the air.

Problem 2)

a)

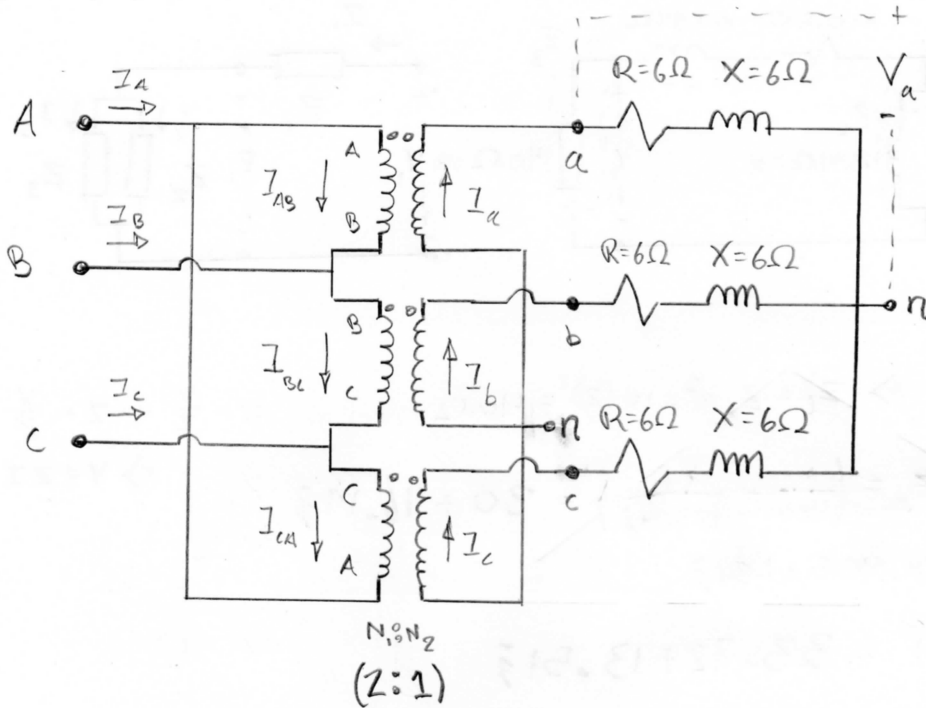

b) $V_{AB} = 208 \text{ V}$

$$V_a = \frac{V_{AB}}{\sqrt{3}} = \frac{208}{\sqrt{3}} = 120 \text{ V}$$

$$Z_{eq} = 6 + j6 = 8.49 \angle 45^\circ$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{200}{100} = 2 = a$$

$$V_a = I_a Z_{eq}$$

$$I_a = \frac{V_a}{Z_{eq}} = \frac{120}{8.49 \angle 45^\circ} = 14.13 \angle -45^\circ$$

$$V_L = \sqrt{3} V_a, I_L = I_a$$

$$P_{3\phi, a} = \sqrt{3} |V_L| |I_L| \cos(\phi) = \sqrt{3} (\sqrt{3} V_a) I_a \cos(\phi) = 3 (120) (14.13) \cos(45^\circ) = 2702.5 \text{ W}$$

$$Q_{3\phi, a} = \sqrt{3} |V_L| |I_L| \sin(\phi) = \sqrt{3} (\sqrt{3} V_a) I_a \sin(\phi) = 3 (120) (14.13) \sin(45^\circ) = 2702.5 \text{ W}$$

c) $I_{AB} = \frac{I_a}{\sqrt{3}} = \frac{14.13 \angle -45^\circ}{\sqrt{3}} = 8.13 \angle -45^\circ$

$$I_A = S I_{AB3} \text{ where } S = \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

$$I_A = (\sqrt{3} \angle -30^\circ) (8.13 \angle -45^\circ) = 14.13 \angle -75^\circ$$